

# Αρχιτεκτονική Διάλεξη 3

## Πολυπλέκτες:

Να υλοποιηθεί με πολυπλέκτη MUX 4x1  $F=(A,B,C,D)=\Sigma(0,1,2,3,5,6,7,12,15)$  όπου τα σήματα A,B συνδέονται με τις γραμμές επιλογή και τα C,D με τις εισόδους

4x1:I0-I3 , 2 γραμμές επιλογής S0,S1

	A	B	C	D	F
A=0 B=0 F=I0	0	0	0	0	1
	0	0	0	1	1
	0	0	1	0	1
	0	0	1	1	1
A=0 B=1 F=I1	0	1	0	0	0
	0	1	0	1	1
	0	1	1	0	1
	0	1	1	1	1
A=1 B=0 F=I2	1	0	0	0	0
	1	0	0	1	0
	1	0	1	0	0
	1	0	1	1	0
A=1 B=1 F=I3	1	1	0	0	1
	1	1	0	1	0
	1	1	1	0	0
	1	1	1	1	1

Είσοδοι Πολυπλέκτη:

MUX 4x1

S1 τροφοδοτείται από το A  
S0 τροφοδοτείται από το B

S1	S0	F
0	0	$F=I_0$
0	1	$F=I_1$
1	0	$F=I_2$
1	1	$F=I_3$

εδώ έχουμε 4 και στο προηγούμενο πίνακα 16 άρα Σπαιει ο πίνακας αληθείας στα 4 (τελευταία σελίδα το κοκκινο)


**Κανόνας:** Γενικά πίνακας αληθείας χωρίζεται σε  $\frac{M}{N}$  τμήματα όπου  $M$  είναι όλοι οι συνδυασμοί του πίνακα αληθείας και  $N$  είναι το πλήθος των εισόδων του πολυπλέκτη  $M=16$   $N=4$

1)  $A=B=0$  Ψάχνω τι θα συνδέσω στο  $I_0$  εκφράζω το  $I_0$  ως συνάρτηση των C,D

C\D	0	1
0	1	1
1		1

1η δυνάδα το C'  
2η δυνάδα το D  
 $I_0 = C' + D$

Σχήμα πρώτη σελίδα →

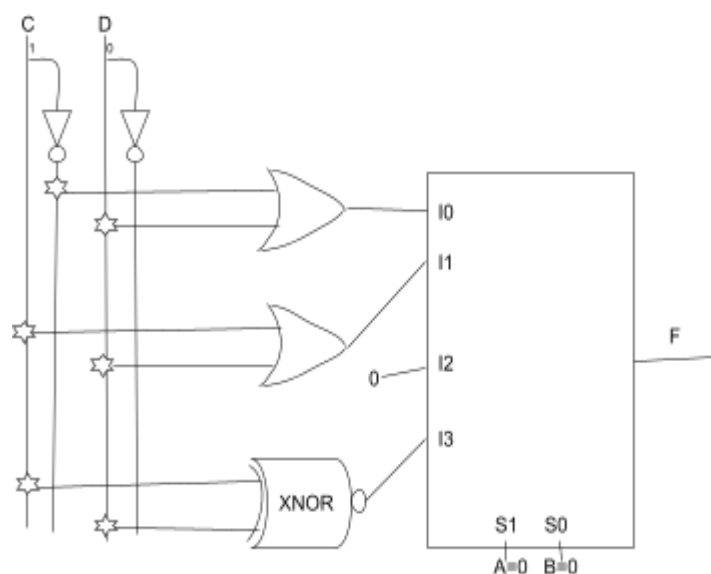

2)  $A=0$   $\kappa\alpha_1$   $B=1$   $F=I1$

C\D	0	1
0		1
1	1	1

Diagram illustrating the truth table for the XOR operation (I1 = C + D). The inputs are C and D, and the output is I1. The truth table shows that I1 is 1 when C and D are different (0,1 or 1,0) and 0 when they are the same (0,0 or 1,1).

3)  $I_2 = 0$

4)I3 A=B=1

C\D	0	1
0	1	
1		1

$C'D' + CD$   
 $\uparrow$   
 Xnor


Εστω ότι την χρονική στιγμή  $E$

$$A=B=0$$

C=1

D=0

 A=B=0 σημαίνει F=I0 κοίτα σχήμα  
το αστεράκι



## Μνήμη

RAM-Μεγεθος : Εξαρτάται απο

1. Το πλήθος των Modules/τσιπ(Chip)
2. Πόσες λέξεις χωράει καθε τσιπ
3. Απο το μέγεθος της λέξης

Μια μνήμη με 8 Chip

1M λέξεις ( $2^{20}=1M$ ) → 32 Mbyte ( 8x1Mx4)  
4 byte μέγεθος λέξεις

Θα μπορούσε όμως να ήταν και αλλος συνδυασμος π.χ.

16 Chip

1M λέξεις ( $2^{20}=1M$ ) → 32 Mbyte ( 16x1Mx2)  
2 byte μέγεθος λέξεις

4 Chip

2M λέξεις ( $2^{20}=1M$ ) → 32 Mbyte ( 4x2Mx4)  
4 byte μέγεθος λέξεις

Φτιάχνουμε μνήμη :

Έστω οτι έχουμε μία μνήμη με 4 chip


1 byte ανα λέξη

32 byte ανα Chip

$4 \times 1 \times 32 = 128$  bytes

Θα δούμε

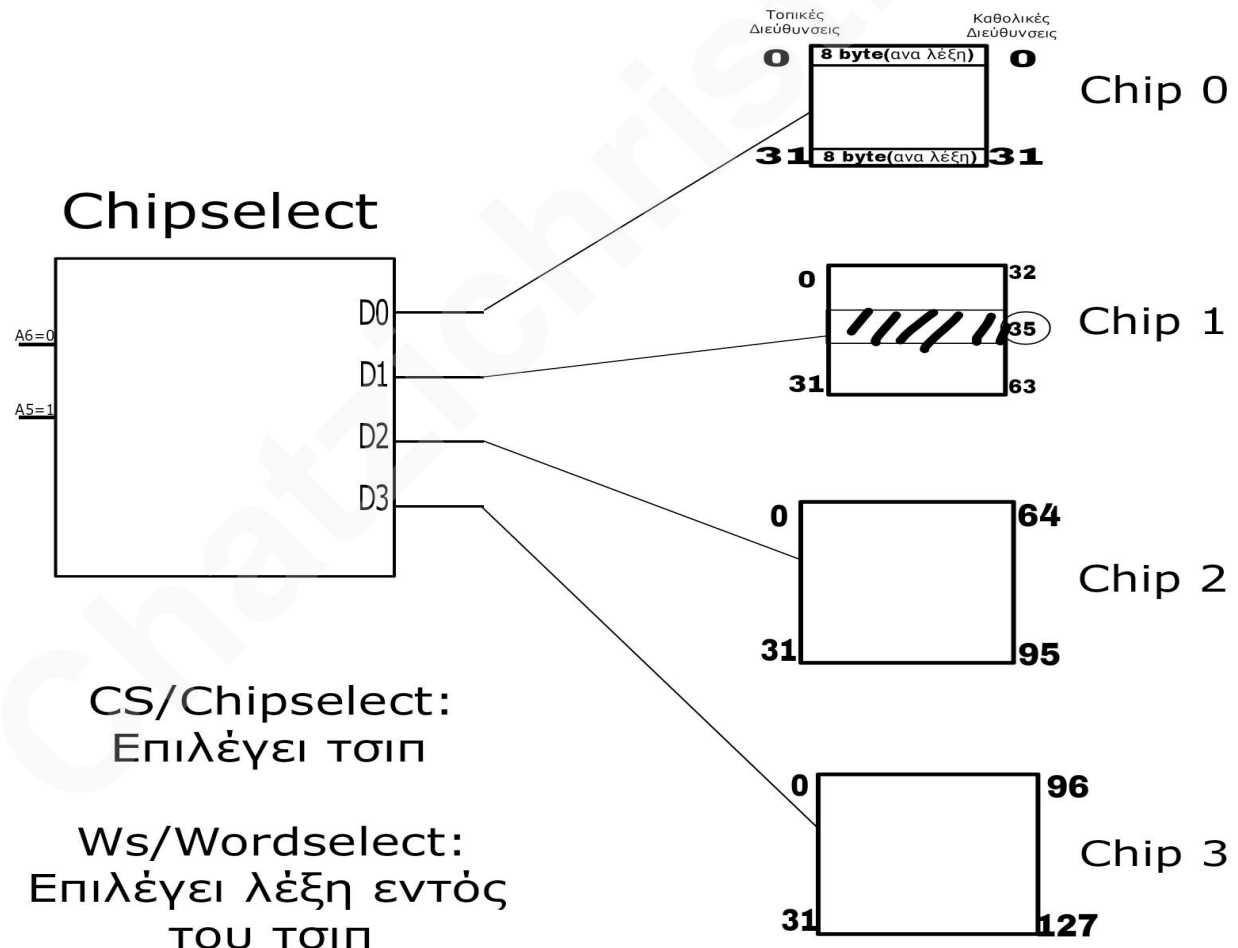1. Εξωτερική οργάνωση/ Αποκωδικοποίηση μνήμης
2. Εσωτερική οργάνωση σε επίπεδο chip( Το chip απο μέσα )
3. Σύνδεση με CPU




Το μέγεθος CS εξαρτάται από το πλήθος των Chip

Αν έχω να επιλέξω ανάμεσα σε X τσιπ, θέλω αποκωδικοποιητή με X εξόδους  
άρα  $X=4$  π.χ 4 chip 4 έξοδοι D0-D3  
 $\log_2 4=2$  είσοδοι 8 chip 8 έξοδοι και  $\log_2 8=3$  άρα  $3 \times 8$

Οι εξοδοι λειτουργούν ως επιτρεψει  
Το κάθε chip εχει ενα Wordselect

Αν το Chip εχει Y λέξεις το WordSelect πρέπει να εχει Y εξοδους και  
 $\log_2 Y$  εισόδους

 Στο παράδειγμα έχει  $Y=32$  ( λέξεις ανα Chip)  
 $\log_2(32)=5$  Άρα  $WS=5 \times 32$



Όλο αυτό  
ονομάζεται Chip

Π.χ. Έστω η μνήμη του παραδείγματος

1. Ποσα bit απαιτούνται για την διευθυνσιοδότηση των λέξεων της μνήμης
2. Να αναλύσετε τη διεύθυνση μνήμης και πως χρησιμοποιούνται τα bit
3. Η CPU ζητάει να γράψει στην διεύθυνση 35. Να εξηγήσετε την διαδικασία

1. Μνήμη με 128 λέξεις (Να βρώ την δύναμη του 2 που δίνει  $2^x=128$ )  
 $\log_2(128) = 7$  bit

2. Address 2 : A6-A0 Επειδη έχω 4 chip θέλω 2 bit για είσοδο στο CS. Αρα το (A6 και το A5) A6 και A5 τα πιο σημαντικά  
Εχω 32 λέξεις/chip τα 5 τελευταία bit θα χρησιμοποιηθούν ως WS(A4,A3,A2,A1,A0). Τα A4-A0 θα μουν κοινές ως είσοδοι για όλα τα 4 WordSelect

MAR : Memory Address Register

Αποθηκεύει τη διεύθυνση μιας μνήμης που θα χρειαστεί η CPU για ανάγνωση η εγγραφή

MDR:Memory Data Register

Φέρνει δεδομένα από/προς την μνήμη

Η αποκωδικοποίηση γίνεται από τον MAR

Απάντηση στο 3(Η CPU ζητάει να γράψει στην διεύθυνση 35. Να εξηγήσετε την διαδικασία)

35:γράφεται με 7 bit γιατί το μήκος της διεύθυνσης της λέξης είναι 7 bit

01|00011 επειδη το 35=0100011 στην δυαδική μορφή

CS |Ws Για πολλές διευθύνσεις δεν χρειάζεται να κάνω το σχήμα το λύνω όπως το έλυσα εδώ.

Τώρα δειχνουμε την σύνδεση αποκωδικοποιητή με CPU και μνήμη

1) Ο MAR=35

2) Ο MAR περνάει την διεύθυνση 35 στο Address Bus


7 γραμμές bit Οι 2 πάνε στο ChipSelect:01

Οι 5 πάνε σε όλα τα WordSelect: 00011

Αρα 0100011

Και επίσης στέλνεται ένα σήμα R/W: 0→R

1→W

 

- 3) Η μνήμη στέλνει τα περιεχόμενα της λέξης 35 στο δίαυλο δεδομένων για να το διαβάσει ο MDR

Μικρολειτουργία  $\rightarrow$   $MDR \leftarrow M[MAR]$  —Μεταφράση—

Ο MDR θα πάρει από την μνήμη τα περιεχόμενα που έχει ο MAR

**SOS:** Γενικά ο MDR λαμβάνει από την μνήμη τα περιεχόμενα θέσης που υποδεικνύει ο MAR

Μόνο ο MDR μιλάει με μνήμη, όταν το 13 περάσει θα μπει από το MDR στον καταχωρητή

Άρα ο καταχωρητής δεν μιλάει μνήμη του ο MDR


Με τον ίδιο τρόπο φέρνουμε στο MDR την τιμή 12 (θέση 36)

$MAR = 01|00100 \rightarrow$  Δίαυλος δεδομένων

↓ CS|WS

↓

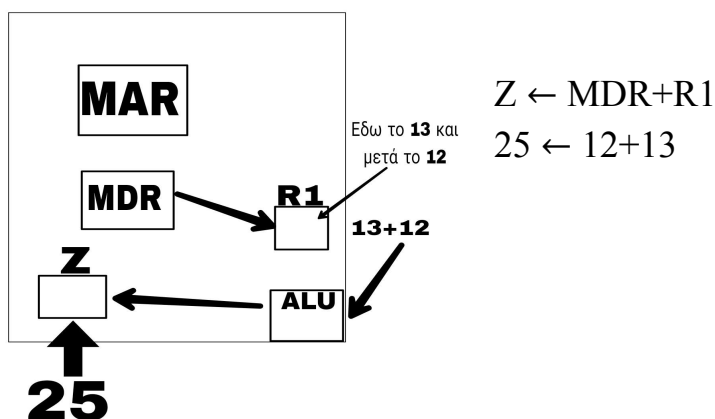MDR, R1 θα πάνε στον αθροιστή, θα προστεθούν θα πάρει το αποτέλεσμα 25 και το αποτέλεσμα θα αποθηκευτεί σε έναν άλλον καταχωρητή, εστω Z





Τώρα εξήγηση της εγγραφής στην θέση 37

1)MAR=37

01|00101 Adress Bus μαζί με ενσα σήμα

CS| WS R/W=1

Ο Z δεν επικοινωνεί με το data bus, δίνει τα δεδομένα στον MDR και το data Bus

00011001 -> 25

Συνολικά

M[MAR]<-- MDR. Η θέση μνήμης που Υποδεικνύει ο MAR(37) θα πάρει τα περιεχόμενα του MDR(25)

## ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2

Δίνεται για RAM 32MB οργανωμένοι σε 8 chips τον 4mb. να δείξετε την αποκωδικοποίηση της λέξης M-1, αν κάθε λέξη έχει μέγεθος 2 bytes

η μνήμη έχει μέγεθος 32 mb για 8 chip

$32/8 = 4$  MB μέγεθος καθε chip

Κάθε λέξη 2 byte αρα καθε chip  $4\text{mb}/2\text{byte} = 2\text{M}$  λέξεις σε καθε τσιπ

Συνολικά έχω  $8 \times 2\text{m} = 16\text{m} = 2^{24}$

Αρα 24 Bit

3 bit για cs (8 chip) 8 chip αφού 3 bit είναι 000-111 το 111=8

WS  $\rightarrow 21 \times 2^{21}$

εισόδοι x εξόδοι

$M-1 \rightarrow 2^{20} - 1 = 11111111111111111111$  (20 ασοι)

M-1= 000|11111111111111111111

↑            ↑  
CS          WS