Αρχιτεκτονική Διαλεξη 1

Αποκωδικοποίηση:

Είναι η επιλογή μιας εξόδου από ένα πλήθος 2^N μηχανών εξόδων η επιλεγμένη έξοδος είναι 1 οι αλλες ειναι 0,

Είναι κύκλωμα μέ N εισόδους και 2^N εξοδους

Παραδειγμα :

2 είσοδοι	4 έξοδοι	2x4
3 είσοδοι	2 ³ = 8 έξοδοι	3x8
4 είσοδοι	2 ⁴ =16 έξοδοι	4x16

Εφαρμογές:Μνήμη

1)Διαθέτει κάποια εκατομμύρια θέσεις Επιλογή θέσεις μνήμης για γράψιμο η ανάγνωση Πώς είναι φτιαγμένος αυτός ο αποκωδικοποιητής? Ξεκινάμε με έναν μικρό (π.χ. 2x4)

2 Είσοδοι ←2x4→ 4 Έξοδοι


Πίνακας αλήθειας 2x4

Εισοδοί(Input)		Έξοδοι(Output)			
l1	10	O3	O2	O1	00
0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0

- Αν οι είσοδοι σχηματίζουν τον αριθμό 0 τότε επιλέγετε η έξοδος 0
- Αν οι είσοδοι σχηματίζουν τον αριθμό 1 τότε επιλέγετε η έξοδος 1
- Αν οι είσοδοι σχηματίζουν τον αριθμό 2 τότε επιλέγετε η έξοδος 2
- Αν οι είσοδοι σχηματίζουν τον αριθμό 3 τότε επιλέγετε η έξοδος 3

Διαβάζω παντα τον πίνακα αληθείας και κανω το σχημα

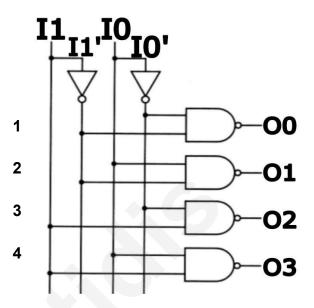
- Πρωτη γραμμή Πιν.Αλ.
 I1=0 I1'=1
 I0=0 I0'=1 O0=1
- Δευτερη γραμμή Πιν.Αλ.
 I1=0 I1'=1 I0=1 I0'=0 O1=1
- Τριτη γραμμή Πιν.Αλ.
 I1=1 I1'=0 I0=0 I0'=1 O2=1
- Τεταρτη γραμμή Πιν.Αλ.
 I1=1 I1'=0I0=1 I0'=0 O3=1



Άσκηση:

Ένα σύστημα διαθέτει μνήμη 8 bytes(2 bytes ανα λέξη). Σε δύο χρονικές στιγμές t0,t1 πρέπει να διαβαστούν οι θέσεις μνήμης 1 και 2 . Δείξτε την αποκωδικοποίηση

Λογικό διάγραμμα:

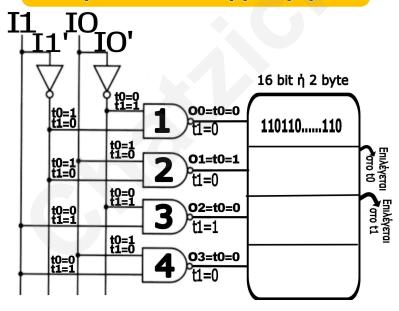

Λύση: Η μνήμη εχει 8 byte και 2 byte ανα λέξη. Αρα περιέχει $\frac{8}{2}$ = 4 λέξεις (η 4 θέσεις).

Άρα για την αποκωδικοποίηση χρειάζομαι αποκ. με 4 εξόδους.

Αν ζητούσε 8 θέσεις θα ήθελα 3x8 Αν ζητούσε 16 θέσεις θα ήθελα 4x16

t0:θέση μνήμης 1 : Η CPU Στέλνει τη διεύθυνση 1 σε δυαδική μορφή 01.Οι τιμές εισάγονται στις εισόδους I1,Ι0

αντίστοιχα. Αρα για t0: Ι1=0 Και Ι0=0. Αρα επιλέγεται η λέξη Ο1 που ειναι 1

t1: Θέση μνήμης 2 . Η cpu στέλνει την διεύθυνση 2 σε δυαδική μορφή 10. Οι τιμες 10 εισαγονται στις εισόδους Ι1,Ι0 αντίστοιχα.


Άσκηση :Μία μνήμη έχει μέγεθος 64 bytes 4 Byte ανά λέξη

- 1) Τι αποκωδικοποιητή χρειάζεται για την επιλογή λέξης;
- 2) Να δείξετε την αποκωδικοποίηση της διεύθυνσης 8 ή οποία ζητήθηκε για ανάγνωση από την CPU

Λύση:

- 1. 64 byte και 4 Byte/λέξη 64/4= 16 λέξεις . Θελουμε αποκωδικοποιητη με 16 εξοδους δηλαδή *4x16*
- 2. Επειδή

13	12	11	10	
1	0	0	0	
Επιλέγεται η θέση				
D8 και τελικά η θέση 8				

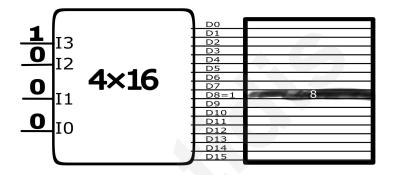


Άσκηση:

Να υλοποιήσετε τη λογική συνάρτηση $F(A,B,C,D) = \Sigma(0,2,3,4,8,10,12,13,15)$ με την μεθοδο Karnaugh

Να απλοποιηθεί με αποκωδικοποιητή κατάλληλου μεγέθους η F (χωρίς απλοποίηση)

1) $4 \, \epsilon i \sigma \acute{o} \delta o u \varsigma \rightarrow 16 \, \epsilon \acute{s} \acute{o} \delta o u \varsigma$

ABCD	Ελαχιστόρος	F
0000	0	1
0010	2	1
0100	4	1

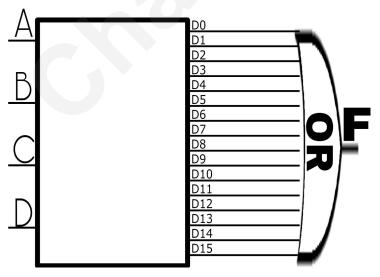

Η f είναι 1 όταν οι είσοδοι σχηματίζουν τίς τιμές Σ(0,2,3,4,8,10,12,13,15) Εστω οτι ABCD=1111 ελαχιστόρος 15 Η D15=1 η OR δίνει έξοδο 1 Εστω μνήμη 1Μ(εκατομμυριο) θέσεις

Θέλω 20x2²⁰ θέσεις

Εστω μνήμη 1G θέσεις

Θέλω $30x2^{30}$ θέσεις

CASCADING (Συνδυασμός αποκωδικοποιητων)


To Cascading το χρειαζόμαστε για να υλοποιήσουμε μεγάλες μνήμες

Παράδειγμα

Να σχεδιάσετε έναν αποκωδικοποιητή 4x16 με αποκωδικοποιητές 2x4

- 1) L= Πλήθος εισόδων του αποκωδικοποιητή στόχου, δηλαδή 4
- 2) Μ= Πλήθος εισόδων του αποκωδικοποιητή που έχω, δηλαδή 2
- 3) Αναλύω το L ως άθροισμα του M : L=M+M (4=2+2) Εχω 2 επιπεδα αποκωδικοποιησης

4x16→ I3 I2 I1 I0

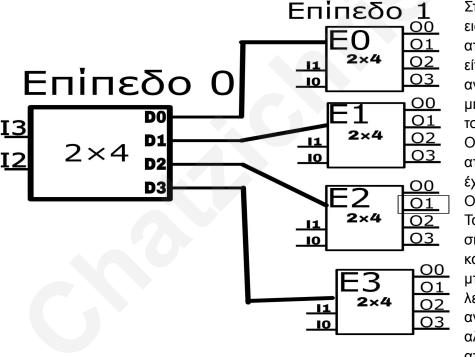

Στο επίπεδο 1, οι εισοδοι όλων των αποκωδικοποιητων είναι τα σηματα που αντιστοιχούν στις μικρότερες δυνάμεις тои 2 I1,I0 Oı 4 αποκωδικοποιητες έχουν εξόδους O0-O3. Τα Ε3-Ε0 είναι σήματα επίτρεψης 0 κάθε επιπέδου 1 μπορεί να λειτουργήσει μόνο αν το Ε του είναι 1 αλλιώς απενεργοποιείται.

Αρα κάθε φορά 1 Ε μπορεί να είναι 1. Αρα μόνο 1 αποκωδικοποιητης μπορει να ειναι ενεργος

Π.χ. εστω Ότι ο αποκωδικοποιητής δέχεται είσοδο I3I2I1I0=1001=9 είναι το δεκατο στο επιπεδο 1

l3=1 l2=0⇒	Αρα Ε2=1 άρα ενεργός ο αποκωδικοποιητης 2 Ε2=1
I1=0 I0=1⇒	Αρα επιλέγεται η έξοδος Ο1 του Decoder 2