


Αρχιτεκτονική Διάλεξη 3

Πολυπλέκτες:

Να υλοποιηθεί με πολυπλέκτη MUX 4x1 $F=(A,B,C,D)=\Sigma(0,1,2,3,5,6,7,12,15)$ όπου τα σήματα A,B συνδέονται με τις γραμμές επιλογή και τα C,D με τις εισόδους

4x1: I0-I3 , 2 γραμμές επιλογής S0,S1

	A	B	C	D	F
A=0 B=0 F=I0	0	0	0	0	1
	0	0	0	1	1
	0	0	1	0	1
	0	0	1	1	1
A=0 B=1 F=I1	0	1	0	0	0
	0	1	0	1	1
	0	1	1	0	1
	0	1	1	1	1
A=1 B=0 F=I2	1	0	0	0	0
	1	0	0	1	0
	1	0	1	0	0
	1	0	1	1	0
A=1 B=1 F=I3	1	1	0	0	1
	1	1	0	1	0
	1	1	1	0	0
	1	1	1	1	1

 

Είσοδοι Πολυπλέκτη:

MUX 4x1

S1 τροφοδοτείται από το A
S0 τροφοδοτείται από το B

S1	S0	F
0	0	F=I0
0	1	F=I1
1	0	F=I2
1	1	F=I3

εδώ έχουμε 4 και στο προηγούμενο πίνακα 16 άρα Σπάει ο πίνακας αληθείας στα 4 (τελευταία σελίδα το κόκκινο)


Κανόνας: Γενικά πίνακας αληθείας χωρίζεται σε $\frac{M}{N}$ τμήματα όπου M είναι όλοι οι συνδυασμοί του πίνακα αληθείας και N είναι το πλήθος των εισόδων του πολυπλέκτη $M=16$ $N=4$

1) A=B=0 Ψάχνω τι θα συνδέσω στο I0 εκφράζω το I0 ως συνάρτηση των C,D

C\D	0	1
0	1	0
1	0	1

1η δυνάδα το C'
2η δυνάδα το D
 $I0 = C' + D$
A=0 B=0

Σχήμα πρώτη σελίδα →

 

2) $A=0$ και $B=1$ $F=I1$

$C \backslash D$	0	1
0		1
1	1	1

$I1 = C + D$

3) $I2=0$

4) $I3$ $A=B=1$


$C \backslash D$	0	1
0	1	
1		1

Εστω ότι την χρονική στιγμή E
 $A=B=0$

$C=1$

$D=0$

 $A=B=0$ σημαίνει $F=I0$ κοίτα σχήμα
 το αστεράκι



Μνήμη

RAM-Μεγεθος : Εξαρτάται απο

1. Το πλήθος των Modules/τσιπ(Chip)
2. Πόσες λέξεις χωράει καθε τσιπ
3. Απο το μέγεθος της λέξης

Μια μνήμη με 8 Chip

1M λέξεις ($2^{20}=1M$) → 32 Mbyte (8x1Mx4)
4 byte μέγεθος λέξεις

Θα μπορούσε όμως να ήταν και άλλος συνδυασμός π.χ.

16 Chip

1M λέξεις ($2^{20}=1M$) → 32 Mbyte (16x1Mx2)

2 byte μέγεθος λέξεις

4 Chip

2M λέξεις ($2^{20}=1M$) → 32 Mbyte (4x2Mx4)

4 byte μέγεθος λέξεις


Φτιάχνουμε μνήμη :

Έστω οτι έχουμε μία μνήμη με 4 chip

1 byte ανα λέξη


32 byte ανα Chip

$4 \times 1 \times 32 = 128$ bytes

 

Θα δούμε

 
1. Εξωτερική οργάνωση/ Αποκωδικοποίηση μνήμης
2. Εσωτερική οργάνωση σε επίπεδο chip(Το chip απο μέσα)
3. Σύνδεση με CPU



Οι εξοδοι λειτουργούν ως επιτρεψει
 Το κάθε chip εχει ενα Wordselect

Αν το Chip εχει Y λέξεις το WordSelect πρέπει να εχει Y εξοδους και
 $\log_2 Y$ εισόδους

 Στο παράδειγμα έχει $Y=32$ (λέξεις ανα Chip)
 $\log_2(32)=5$ Άρα $WS=5 \times 32$



Π.χ. Έστω η μνήμη του παραδείγματος

1. Ποσα bit απαιτούνται για την διευθυνσιοδότηση των λέξεων της μνήμης
2. Να αναλύσετε τη διεύθυνση μνήμης και πως χρησιμοποιούνται τα bit
3. Η CPU ζητάει να γράψει στην διεύθυνση 35. Να εξηγήσετε την διαδικασία

1. Μνήμη με 128 λέξεις (Να βρώ την δύναμη του 2 που δίνει $2^x=128$)
 $\log_2(128) = 7$ bit

2. Address 2 : A6-A0 Επειδη έχω 4 chip θέλω 2 bit για είσοδο στο CS. Αρα το (A6 και το A5) A6 και A5 τα πιο σημαντικά
Εχω 32 λέξεις/chip τα 5 τελευταία bit θα χρησιμοποιηθούν ως WS(A4,A3,A2,A1,A0). Τα A4-A0 θα μπουν κοινές ως είσοδοι για όλα τα 4 WordSelect

MAR : Memory Address Register

Αποθηκεύει τη διεύθυνση μιας μνήμης που θα χρειαστεί η CPU για ανάγνωση η εγγραφή

MDR:Memory Data Register

Φέρνει δεδομένα από/προς την μνήμη

Η αποκωδικοποίηση γίνεται από τον MAR

Απάντηση στο 3(Η CPU ζητάει να γράψει στην διεύθυνση 35. Να εξηγήσετε την διαδικασία)

35:γράφεται με 7 bit γιατί το μήκος της διεύθυνσης της λέξης είναι 7 bit

01|00011 επειδη το 35=0100011 στην δυαδική μορφή

CS |Ws Για πολλές διευθύνσεις δεν χρειάζεται να κάνω το σχήμα το λύνω όπως το έλυσα εδώ.

Τώρα δειχνουμε την σύνδεση αποκωδικοποιητή με CPU και μνήμη

1) Ο MAR=35

2) Ο MAR περνάει την διεύθυνση 35 στο Address Bus


7 γραμμές bit Οι 2 πάνε στο ChipSelect:01


Οι 5 πάνε σε όλα τα WordSelect: 00011

Αρα 0100011

Και επίσης στέλνεται ένα σήμα R/W: 0→R

1→W

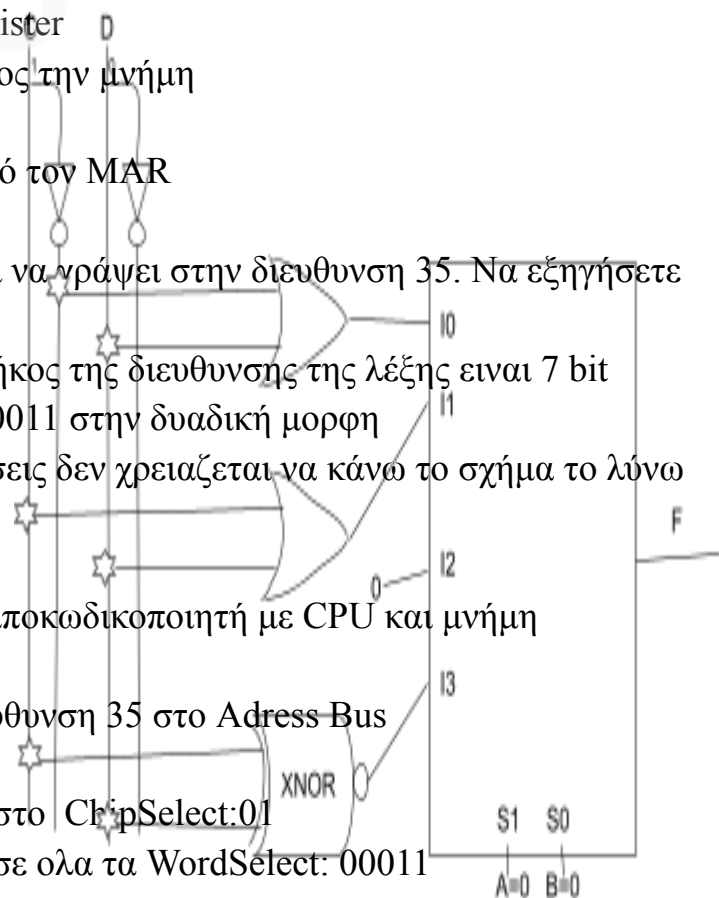

 

3) Η μνήμη στέλνει τα περιεχόμενα της λέξης 35 στο διάυλο δεδομένων για να το διαβάσει ο MDR

Μικρολειτουργία \rightarrow $MDR \leftarrow M[MAR]$ —Μεταφράση—

Ο MDR θα πάρει από την μνήμη τα περιεχόμενα που έχει ο MAR

SOS: Γενικά ο MDR λαμβάνει από την μνήμη τα περιεχόμενα θέσης που υποδεικνύει ο MAR

Μόνο ο MDR μιλάει με μνήμη, όταν το 13 περάσει θα μπει από το MDR στον καταχωρητή

Άρα ο καταχωρητής δεν μιλάει μνήμη του ο MDR


Με τον ίδιο τρόπο φέρνουμε στο MDR την τιμή 12 (θέση 36)

$MAR = 01|00100 \rightarrow$ Διάυλος δεδομένων

↓ CS|WS

↓

 MDR, R1 θα πάνε στον αθροιστή, θα προστεθούν θα πάρει το αποτέλεσμα 25 και το αποτέλεσμα θα αποθηκευτεί σε έναν άλλον καταχωρητή, εστω Z



$Z \leftarrow MDR + R1$

$25 \leftarrow 12 + 13$

Τώρα εξήγηση της εγγραφής στην θέση 37

1)MAR=37

01|00101 Adress Bus μαζί με ενσα σήμα

CS| WS R/W=1

Ο Z δεν επικοινωνεί με το data bus, δίνει τα δεδομένα στον MDR και το data Bus

00011001 -> 25

Συνολικά

$M[MAR] \leftarrow MDR$. Η θέση μνήμης που υποδεικνύει ο MAR(37) θα πάρει τα περιεχόμενα του MDR(25)

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2

Δίνεται για RAM 32MB οργανωμένοι σε 8 chips τον 4mb. να δείξετε την αποκωδικοποίηση της λέξης M-1, αν κάθε λέξη έχει μέγεθος 2 bytes

η μνήμη έχει μέγεθος 32 mb για 8 chip

$32/8 = 4$ MB μέγεθος κάθε chip

Κάθε λέξη 2 byte άρα κάθε chip $4mb/2byte = 2M$ λέξεις σε κάθε chip

Συνολικά έχω $8 \times 2m = 16m = 2^{24}$


Άρα 24 Bit

3 bit για cs (8 chip) 8 chip αφού 3 bit είναι 000-111 το 111=8

WS $\rightarrow 21 \times 2^{21}$

εισόδοι x εξόδοι

 $M-1 \rightarrow 2^{20} - 1 = 11111111111111111111$ (20 ασοι)



M-1= 000|11111111111111111111

 ↑ ↑

 CS WS

