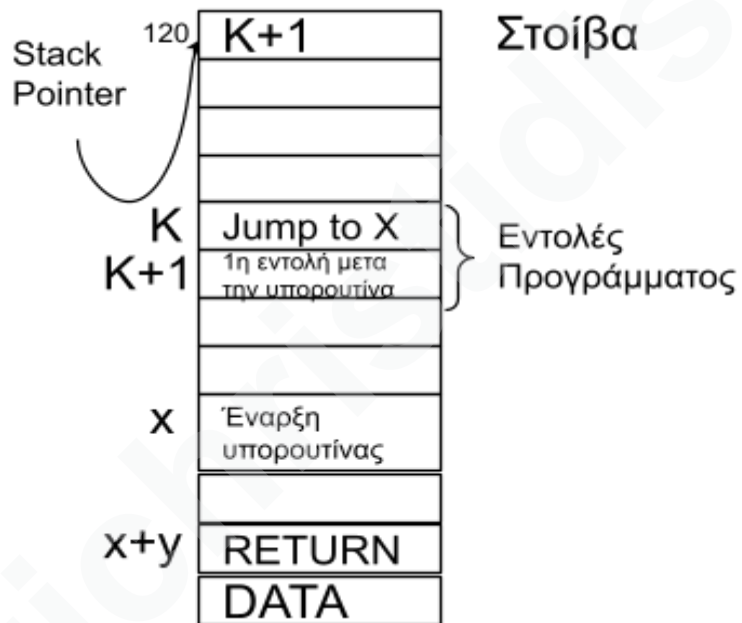


Αρχιτεκτονική Διάλεξη 8

Στο σχήμα φαίνεται η κλήση υπορουτίνας και στο τέλος της υπορουτίνας γίνεται return. Η επόμενη εντολή μετά το return είναι η K+1
Στην αναδρομή (π.χ. παραγοντικό) είναι ελαφρώς διαφορετικό



Κλήση υπορουτίνας

Άλμα: Ο PC μετά την ανάκληση της Jump θα είναι ίσος με K+1 (επόμενη εντολή μετά την υπορουτίνα) Η τιμή K+1 πρέπει να πάει στην κορυφή της στοίβας και ο PC να πάρει τη διεύθυνση της 1ης εντολής της υπορουτίνας



OPCODE	X
--------	---

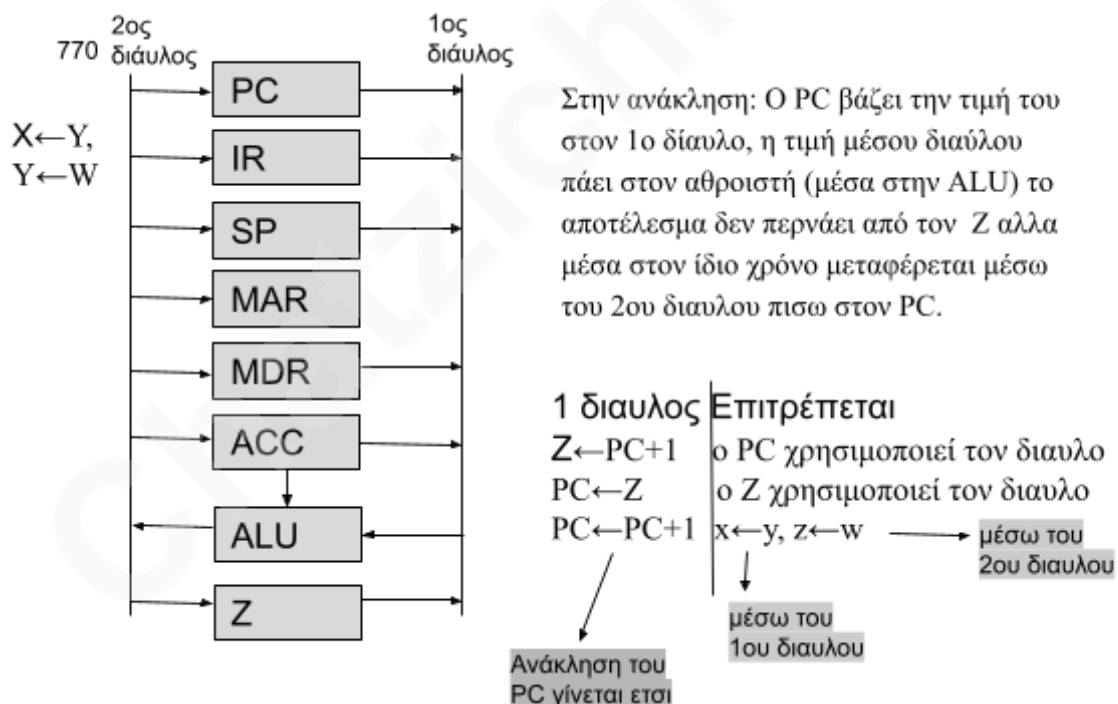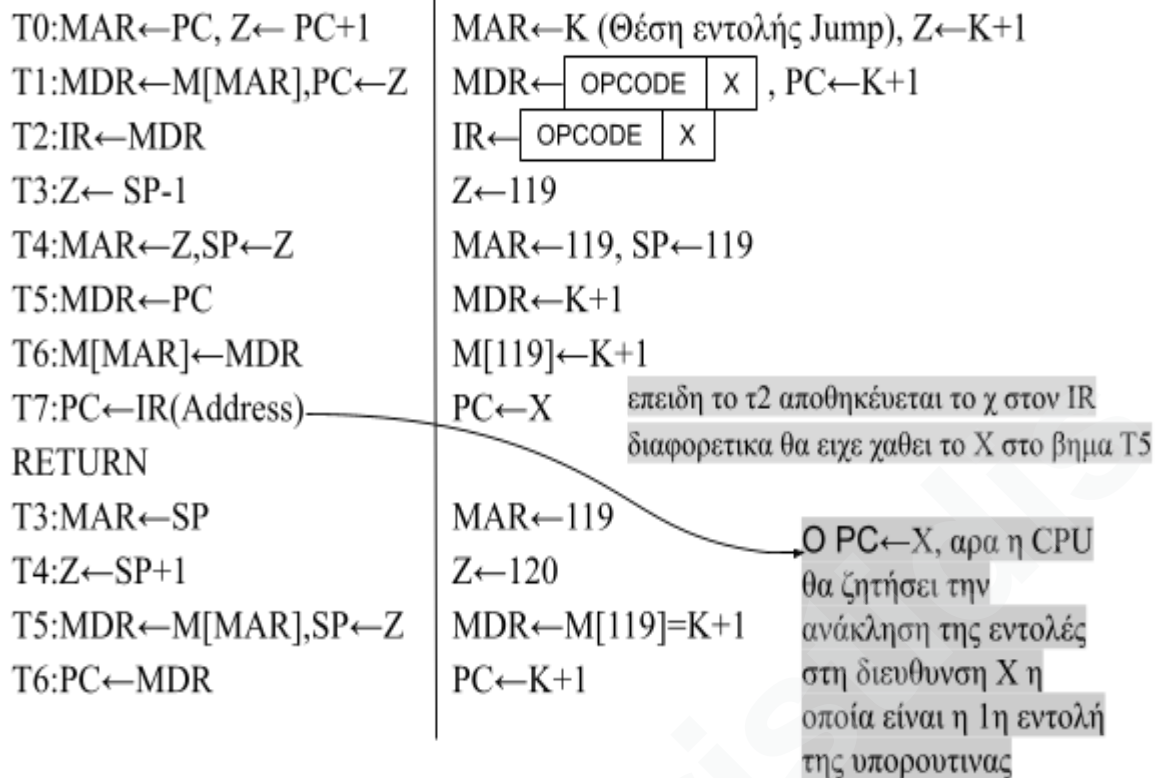X= διεύθυνση της εντολής από όπου ξεκινάει η υπορουτίνα



ADD A,B: A ← A+B

Με έναν διάυλο	Με 2 διαύλους
T0: MAR ← PC, Z ← PC+1	T0: MAR ← PC

T1:MDR←M[MAR],PC←Z T2:IR←MDR T3:MAR←IR[Address 1] T4:MDR←M[MAR] T5:ACC←MDR T6:MAR←IR[Address 2] T7:MDR←M[MAR] T8:Z←MDR+ACC T9:MDR←Z T10:MAR←IR[Address 1] T11:M[MAR]←MDR	T1:MDR←M[MAR],PC←PC+1 T2:IR←MDR T3:MAR←IR[Address 1] T4:MDR←M[MAR] T5:ACC←MDR,MAR←IR[Address 2] T6:MDR←M[MAR] T7:MDR←MDR+ACC T8:MAR←IR[Address 1] T9:M[MAR]←MDR
--	---

Ανάκληση

T0:MAR←PC, Z←PC+1
T1:MDR←M[MAR],PC←Z
T2:IR←MDR[OPCODE],F←1

(το F γίνεται 1 για να αρχίσει η εκτέλεση)

Εκτέλεση STA

T3:MAR←MDR[ADDRESS 1]
T4:MDR←ACC
T5:M[MAR]←MDR

Εντολή LDA

T3:MAR←MDR[ADDRESS 1]
T4:MDR←M[MAR]
T5:ACC←MDR,IR(Interact Enable=0)
then F←0 else G←1

Εκτέλεση ADD

T3:MAR←MDR[ADDRESS 1]
T4:MDR←M[MAR]
T5:Z←ACC+MDR
T6:ACC←Z

Κύκλος διακοπής

T0: Z←SP-1
T1:SP←Z,MAR←Z
T2:MDR←PC
T3:M[MAR]←MDR
T4:MAR←Z
T5:MDR←M[MAR]
T6:PC←MDR,F←0,G←0,Ien←0

Εκτέλεση ISR

T3:Z←SP-1
T4:SP←Z, MAR←Z(Address)
T5:Z←MDR
T6:MDR←PC
T7:M[MAR]←MDR, PC←Z

F=0 κατά την ανάκληση

F=1 κατά την εκτέλεση

G=0 σε κανονική λειτουργία

$G=1$ αν ακολουθεί κύκλος διακοπή (interrupt)

Interact Enable=1 αν η CPU δεχτεί σήμα διακοπή

IF(Ienable=0) then $F=0$ else $G=1$

Αρα IEN=0 δεν έχει έρθει σήμα διακοπή αρα το F γίνεται 0 για να ξεκινήσει η CPU την ανάκληση της επόμενης εντολής (θεωρούμε για απλουστευση οτι η διακοπή μπορεί να ζητηθεί όταν ολοκληρωθεί 1 εντολή)

Αν Ien=1 τότε $G=1$ (διακοπή)

T0,T1,T2,T3: ο PC αποθηκεύεται στην κορυφή της στοίβας για να γνωρίσει η CPU απο ποιά εντολή θα συνεχίσει μόλις ολοκληρωθεί η διακοπή

T4,T5,T6:Επιστροφή της τιμής από την κορυφή της στοίβας στον PC
μετά θα βάλω το κύκλο διακοπης.

Μοναδα ελεγχου: στέλνει σήματα ελέγχου στους καταχωρητές για να γνωρίζω κάθε χρονικό παλμο Τι αν πρέπει να γράψουν η να διαβάσουν απο τον διαυλο

Τρόποι ελέγχου:

1. Προκατασκευασμένος ελέγχος: Με πύλες
2. Μικροπρογραμματιζόμενος: Μέ μνήμη